



SW1 on でLED-1が点灯。

SW2 A側:
 感度10Ω～20Ω程度の導通でLED-1が点灯しブザーが鳴る。
 感度はVR-1で調整する。
 端子間電圧0.45V

SW2 B側:
 10kΩ程度までの導通でLED2が点灯する。
 感度はVR-2で調整する。
 端子間電圧3V, 電流～60uA

感度切り替え式導通チェッカー

2014/04 by T. Inoue
 R1 : 2014/05